2025/12/01 05:57 1/4 X-Band Low Noise Converter

X-Band Low Noise Converter

Projektziel ist, einen X-Band-Empfangskonverter zu realieren. Dieser sollte als eigenständige Einheit funktionieren können und neben guter Empfangsperformance vor allem das Ziel der Nachbausicherheit erfüllen.

Als Anwendungsgebiete kommen der Empfang von Satelliten-Downlinks (v.a. Erdbeobachtungssatelliten) und der Nachweis von Deep-Space-Missionen in Betracht. Während erstere Anwendung vor allem Anforderungen an Phasenrauschen und Linearität stellt, erfordert letztere vor allem eine geringe Rauschzahl.

Anforderungsanalyse

- Frequenzbereich: 8.0 8.5 GHz
- ZF-Bereich: 1.0 1.5 GHz (kompatibel mit günstigen SDR-Lösungen, Sat-Empfängern, etc.)
- Rauschzahl: <1 dB
- Stromversorgung: 11-15V via ZF-Ausgang
- LO-Stabilität durch 10 MHz-Eingang bestimmt
- Phasenrauschen: Vergleichbar mit Ku-Band-PLL-LNB (TBD)
- Spiegelfrequenzunterdrückung: >40 dB (TBD)
- Alle Bauteile RND und bei Mouser erhältlich

Blockschaltbild

```
LNA - LNA - BP-Filter - LNA - Mixer - Amp - LP-Filter - Bias-Tee - IF Output
|
|----- Synthesizer - 10 MHz Input
```

Kosten

Preiskalkulation für Bestellungen von 5 Stück. Preise inkl. MwSt.

- PCB: 57€ pro Leiterplatte (50€ inkl. Überlieferung)
 - Angebot LeitOn:

leiton-angebot.pdf

- Bauteile: 60€ pro Leiterplatte (ohne SMA)
- Gehäuse: 9,70€ pro Leiterplatte
- Bestellung

Gehäuse-Bearbeitung?

8.4 GHz-LNA (Frontend)

Simulationsergebnisse aus ADS:

Breitbandperformance

• Passbandperformance

PCB

Elektronikdesign

• Fertigung auf 0,51mm RO4003C

• Schaltplan:

Eagle

PDF

• Layout:

Eagle


Gerber

∘ (Gerber-Translation für ADS-Layout: X=112, Y=-56,2)

• ADS-Files: TODO

• Digikey-Warenkorb:

XLS

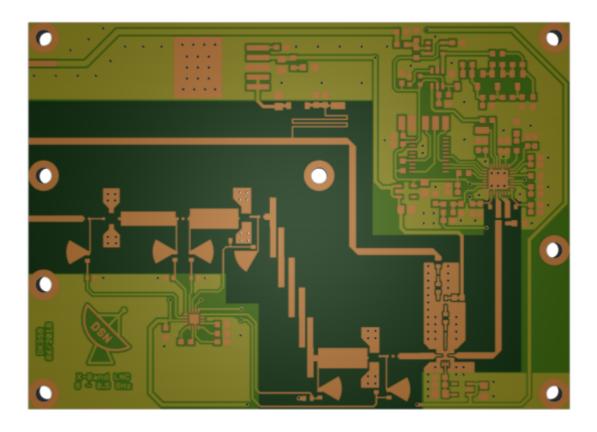

Testkonzept

- Messung ZF-Leitung
 - o Mixer-Output → IF-Port
 - ∘ Insertion Loss & Anpassung 1.0 1.5 GHz
- Bestückung Stromversorgung & LNA, Messung LNA
 - HF-Input → Mixer-RF-Input
 - ∘ Gain

2025/12/01 05:57 3/4 X-Band Low Noise Converter

- Anpassung am Mixer-RF-Input
- Stabilität (open input, 50R load)
- Noise Figure
- Bestückung & Messung LO
 - Mixer-LO-Input
 - Power
 - Spurs
 - 10 MHz Reflock
 - Lock detect
- Bestückung & Messung Mixer
 - HF-Input → Mixer-Output
 - Conversion Loss (Passband, LNA-Gain herausrechnen)
- Bestückung & Messung ZF
 - HF-Input → IF-Output
 - IF-Gain (Passband, LNA-Gain und Mixer Conversion Loss herausrechnen
 - Gesamtperformance (Gain, NF)

Gehäuse

•	Solidv	vorks	Desig	ın-File	es: TO	DO	*
---	--------	-------	-------	---------	--------	----	---

• Zeichungen

∘ Gehäusekörper:

PDF

•


STEP

o Deckel:

PDF

•

STEP

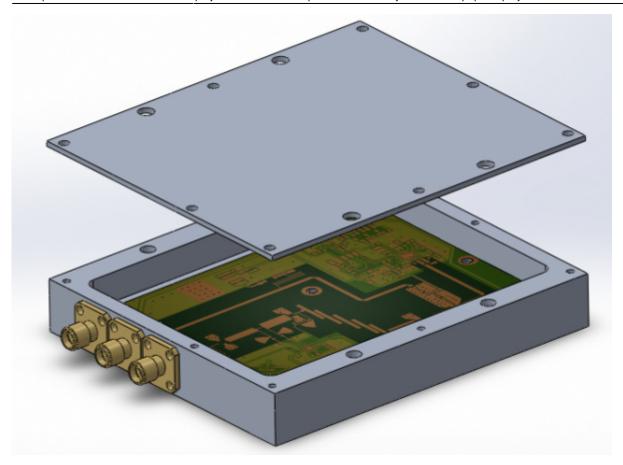

From:

http://www.loetlabor-jena.de/ - Lötlabor Jena

Permanent link:

http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:xconv:start&rev=1530986572

Last update: 2018/07/07 18:02

