

Hardware

Stromversorgung

Um genug Strom zur Verfügung zu haben, werden 3 LiPo-Zellen in Serie verwendet. Es stehen damit 11,1V mit 820mAh zur Verfügung = 9,1Wh. Folgende Stromverbraucher sind vorhanden:

- Raspberry Pi: 2,3 W (100%)
- 2m-Sender: 4W (Duty Cycle 70%) = 2,8W
- GPS-Modul: ? mA an 5V = ? W (100%) = ? W
- Peilsender 0,25 W

GPIOs am Raspberry Pi


Es wird belegt nach dem Pinout von P1 des Raspberry Pi Rev B. [gpios.png](#)

Pin	Verwendung	Pin-Name
1	LED (power)	3V3
2	5V in (Schaltregler)	5V
3	TMP75	I2C SDA
4	Power TMP75	5V
5	TMP75	I2C SCL
6	GND in (Schaltregler), GND (Holux)	GND
7	Antenne / Power-Modul	GPIO4
8		GPIO14(TXD)
9	GND	GND
10	UART RX (Holux)	RXD
11	Absprengung	GPIO17
12	Absprengung Rückmeldung	GPIO18
13	LED (fix)	GPIO21
14	GND	GND

HF-Aufbereitung

Zur Erzeugung der FM sollte zuerst ein digitaler GPIO-Ausgang des Raspberry Pi benutzt werden. Dieser ist der Ausgang eines schnellen Zählers der PWM-Einheit. Die Frequenzmodulation wird durch Variation der Zählerfrequenz realisiert. Dieser Ansatz stellte sich aus zwei Gründen für nicht hinreichend heraus: Die Frequenzauflösung ist relativ grob und damit die Amplitudenauflösung bei so kleinem Hub wie im Amateurfunk nur sehr klein (etwa 3-4 Bit). Andererseits ist das Spektrum durch die angewandten Delta-Sigma-Techniken und die nicht vorhandene Filterung so unrein, dass auch durch steile Filterung direkte Nachbarkanalstörungen nicht zu vermeiden sind.

Das Spektrum bei unmoduliertem Träger:

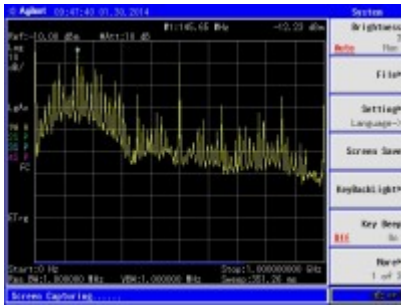

Aus diesem Grund wird der [IQ-Modulator](#) verwendet und der GPIO des Raspberry Pi dient nur noch zur Erzeugung der LO-Frequenz.

Zusätzlich soll das Signal so verstärkt werden, dass eine Aussendung per Koaxialkabel-Antenne ausreichende Feldstärke produziert um es am Boden sicher empfangen zu können. Dies soll mit einem Endstufenmodul realisiert werden.

Dazu wurde ein [Pegelplan](#) mit Datenblattwerten entwickelt. **TODO** neuen Pegelplan bauen..

TODO Schaltplan alles

Modulation

Hauptbestandteil der HF-Aufbereitung bilden die Erkenntnisse vom Projekt [IQ-Modulator](#). Der Raspberry Pi erzeugt an einem GPIO (GP0CLK) mithilfe eines Fractional Dividers die LO-Frequenz im 2m-Bereich. Über eine I²S-Stereosoundkarte werden IQ-Basisbandsignale wiedergegeben. Die rechteckförmige LO-Frequenz durchläuft ein Filter, um die ungeradzahligen Oberwellen auszufiltern. Durch geschickte Wahl der Grundfrequenzen ist die Erzeugung eines sehr reinen Spektrums möglich. Weil die Soundkarte mit einer Samplerate von 192 arbeitet, können die FM-Signale im Basisband (also auch um die LO-Frequenz) um bis zu +-96kHz verschoben werden.

Filterung

[Datenblatt Filter](#)

Das verwendete Filter wird vor dem Verstärkermodul eingesetzt und hat folgende technische Daten:

- 272MT-1008A
- Mittenfrequenz: 145 MHz
- 3-dB-Bandbreite: 1,2 MHz
- Einfügedämpfung: 8 dB
- Abmessungen 38,5 x 13,4 x 20,6 (LxBxH)

Die Daten aus dem Datenblatt wurden per Messung bestätigt:



Verstärker

Das Verstärkermodul wird nach Modulation und Filterung eingesetzt, um eine HF-Leistung von etwa 1 Watt zu erzeugen. Aus den Ergebnissen der berechneten Freiraumdämpfung dürften damit auch am Boden hohe Empfangsfeldstärken zu erwarten sein.

Datenblatt Verstärkermodul

Die Ansteuerung mit 3,5V Gatespannung war ineffizient: Der Ruhestrom war sehr hoch. Es wird umdimensioniert um bei 2,7V bei 20mW Input mit 0,3A Stromaufnahme etwa 1W Output Power zu erhalten.

Inbetriebnahmeprotokoll:

- $U_g = 2,6V$
- $U_d = 11,4V$
- $I_d(\text{ruhe}) = 24mA$
- $P_{\text{ruhe}} \sim 270mW$ - keine Erwärmung feststellbar
- $P_{\text{in}} = -10,6dBm$, $P_{\text{out}} = -5dBm$, $G = 5,6dB$
 - → Inbetriebnahme Vorverstärker
- $P_{\text{in}} = 7,55dBm$, Filter (-8dB), $P_{\text{out}} = 14,2dBm$, $G = 14,7dB$
- $P_{\text{in}} = 7,55dBm$, $P_{\text{out}} = 26dBm$, $G = 18,5dB$
- $I_d = 300mA$

Weder der Vorverstärker noch die Endstufe verschlechtern das Nebenaussendeverhalten (-40dBC).

PA-Modul und Vorverstärker funktionieren entsprechend ihrer Datenblattwerte. Als nächstes, v.a. um mehr Ausgangsleistung aus dem IQ-Mischer zu holen, sollten die Eingänge wieder differentiell angesteuert werden und die Ausgangsleistung erneut gemessen werden.

Danach muss ein neuer Pegelplan erstellt werden, welcher den Preamp, den Helix-Filter und das PA-Modul berücksichtigt.

Vorverstärker

Aufgebaut mit einem MAX2614 wurde ein kleiner Vorverstärker für den IQ-Mischer inbetriebgenommen.

- $U_q = 5V$
- $I = 45mA$
- $P_{\text{in}} = -10,6dBm$, $P_{\text{out}} = 7,55dBm$, $G = 18,15dB$ (18,6dB lt. DB bei 1GHz), ist OK

Sendeantenne

Als Sendeantenne soll eine Koaxialantenne verwendet werden. In der Literatur findet man zahlreiche Hinweise, hier ein [Link mit Dimensionierungsabmessungen](#). [Hier](#) geht es zum bebilderten Bauvorgang.

Peilsender

Der Peilsender arbeitet auf 70cm. Er ist als separate Einheit ausgeführt und wird in eine Aussparung der Leiterplatte von Ebene 1 eingefügt.

- Sendefrequenz : 430,780 MHz
- Modulation : F3E
- Kennung : Mike Oskar
- Sendeleistung : 5 mW +- 5%
- Betriebsspannung : 11,1V

Die Peilsenderplatine wird in einer isolierenden Tasche zwischen Ebene1 und Ebene2 untergebracht. Als Tasche kann ein EMV-Beutel oder eine angefertigte Tasche aus KAPTON-Folie dienen.



EMV-Messung

[Messung Raspberry Pi in GTEM-Zelle](#)

From:
<http://www.loetlabor-jena.de/> - **Lötlabor Jena**

Permanent link:
<http://www.loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:xplorer:hardware&rev=1393398071>

Last update: **2014/02/26 07:01**

